



منتدى الأكاديمية الثالث للتعليم الفني

مسابقة شباب مصر الأولي للمهارات

مسابقة التركيبات الكهربائية

المدة الزمنية: ساعتان

التمرين الأول:

صمم الدائرة الكهربائية للتحكم في مصباح كهربائي يمكن التحكم فيه من مكانين مختلفين وبطريقتين مختلفتين يمكنك استخدام كافة الأدوات والمكونات الكهربائية التي تساعدك في إتمام هذا العمل

10 درجات			المعيار
0	1	2	
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	(1) التعرف على المكونات الكهربائية بسهولة
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	(2) استخدام أجهزة القياس بطريقة سليمة ودقيقة
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	(3) عمل الوصلات الكهربائية بطريقة محكمة
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	(4) القدرة على ترتيب اولويات العمل
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	(5) تحديد وظيفة كل مكون من المكونات
			المجموع
			الإجمالي