



منتدى الأكاديمية الثالث للتعليم الفني


مسابقة شباب مصر الأولي للمهارات

مسابقة صيانة الالكترونيات

المدة الزمنية: 3 ساعات

التمرين الثالث:

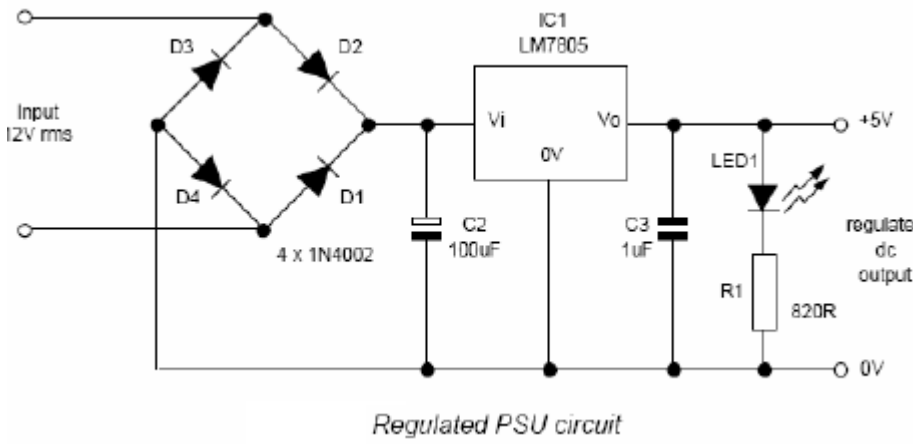قم بتتبع الاعطال الموجوده بالدائره التاليه



Test Point	Voltage (V)
Input (SK3-SK4)	
TP1	
TP2	
TP3	
TP4	
TP5	
TP6	
TP7	

Voltage measurements

10 درجة			المعيار
0	1	2	
○	○	○	(1) المهارة في القياس
○	○	○	(2) المهارة في تتبع الاعطال
○	○	○	(3) دقة تنفيذ المهمة والالتزام بالقياسات النهائية
○	○	○	(4) استغلال الوقت
○	○	○	(5) اسئلة شفاهية عامة
			المجموع
			الإجمالي