



منتدى الأكاديمية الثالث للتعليم الفني

مسابقة شباب مصر الأولي للمهارات

مسابقة التركيبات الكهربائية

المدّة الزمنية: ساعتان

التمرين الثاني:

ماكينة قص ورق كهربائية تعمل عن طريق محرك كهربائي 380 فولت
صمم الدائرة الكهربائية (كنترول ,بور) اللازمة لتشغيل هذه الماكينة مع الاخذ فى الاعتبار كافة سبل الامان
التي يمكن ان توفرها لى فرد (عامل تشغيل) على الماكينة



10 درجات			المعيار
0	1	2	
○	○	○	(1) التعرف على المكونات الكهربائية بسهولة
○	○	○	(2) إستخدام أجهزة القياس بطريقة سليمة ودقيقة
○	○	○	(3) عمل الوصلات الكهربائية بطريقة محكمة
○	○	○	(4) القدرة على ترتيب اولويات العمل
○	○	○	(5) تحديد وظيفة كل مكون من المكونات
			المجموع
			الإجمالي